

# 目 錄

## 第十六章 弦 上 波

|        |                |     |
|--------|----------------|-----|
| 16-1   | 什麼叫波動？         | 729 |
| 16-2   | 弦上波的產生和傳播      | 730 |
| 16-2-1 | 波的產生           | 730 |
| 16-2-2 | 傳播速度           | 731 |
| 16-2-3 | 週期波            | 733 |
| 16-2-4 | 正弦波            | 734 |
| 16-2-5 | 能量密度、波動功率和波動強度 | 738 |
| 習題一    | 1—12 題         | 739 |
| 16-3   | 波之重疊原理         | 741 |
| 16-3-1 | 正弦波之重疊         | 742 |
| 16-3-2 | 波的分解           | 743 |
| 16-4   | 波之反射           | 745 |
| 16-4-1 | 固定端的反射         | 746 |
| 16-4-2 | 自由端的反射         | 747 |
| 16-5   | 波在接頭處的反射和透射    | 749 |
| 16-5-1 | 反射波和透射波        | 750 |
| 16-5-2 | 能量和動量守恒的鑑定     | 753 |
| 習題二    | 12—26 題        | 756 |
| 16-6   | 駐波             | 758 |
| 16-6-1 | 駐波的生成          | 758 |
| 16-6-2 | 駐波的分析          | 763 |
| 16-6-3 | 弦樂器            | 765 |
| 習題三    | 27—38 題        | 766 |
| 16-7   | 波動方程式          | 766 |

|        |                 |     |
|--------|-----------------|-----|
| 16-7-1 | 由牛頓運動方程式推導波動方程式 | 767 |
| 16-7-2 | 能量與動量           | 770 |
| 習題四    | 39—48 題         | 780 |

## 第十七章 聲 波

|        |                |     |
|--------|----------------|-----|
| 17-1   | 什麼是聲波？         | 783 |
| 17-2   | 聲波的傳播速度        | 785 |
| 17-2-1 | 流體內的傳播速度       | 785 |
| 17-2-2 | 理想氣體內的傳播速度     | 787 |
| 17-2-3 | 固體內的傳播速度       | 789 |
| 17-3   | 位移波和壓力波        | 791 |
| 17-3-1 | 位移波和壓力波的關係     | 791 |
| 17-3-2 | 能量密度、能量通量和波動強度 | 794 |
| 17-3-3 | 波動方程式          | 795 |
| 習題一    | 1—12 題         | 797 |
| 17-4   | 管樂器            | 798 |
| 17-4-1 | 閉口管樂器          | 800 |
| 17-4-2 | 開口管樂器          | 801 |
| 17-5   | 音階             | 803 |
| 17-6   | 聲音的描述          | 803 |
| 17-7   | 人耳和人聲          | 806 |
| 17-7-1 | 人耳的構造          | 806 |
| 17-7-2 | 人聲             | 807 |
| 習題二    | 13—24 題        | 807 |
| 17-8   | 聲波的反射、折射和干涉    | 808 |
| 17-8-1 | 聲波的反射和折射       | 808 |
| 17-8-2 | 全反射            | 814 |
| 17-8-3 | 聲波的干涉          | 815 |
| 17-8-4 | 拍              | 816 |

|         |         |     |
|---------|---------|-----|
| 17-8-5  | 共鳴      | 818 |
| 17-9    | 都卜勒效應   | 819 |
| 17-10   | 震波      | 821 |
| 習題三     | 25—44 題 | 823 |
| 17-11   | 三維波動    | 825 |
| 17-11-1 | 波動方程式   | 825 |
| 17-11-2 | 平面波     | 831 |
| 17-11-3 | 球面波     | 833 |
| 17-11-4 | 能量和能量守恒 | 835 |
| 習題四     | 45—48 題 | 838 |

## 第十八章 電力、電場和電位

|        |           |     |
|--------|-----------|-----|
| 18-1   | 電         | 839 |
| 18-1-1 | 電荷與電力     | 839 |
| 18-1-2 | 絕緣體與導體    | 842 |
| 18-1-3 | 庫侖定律      | 843 |
| 18-1-4 | 感應電荷與極化電荷 | 849 |
| 18-2   | 電場        | 850 |
| 18-2-1 | 電場強度      | 850 |
| 18-2-2 | 電力線       | 857 |
| 18-2-3 | 電通量       | 858 |
| 18-2-4 | 高斯定律      | 860 |
| 習題一    | 1—28 題    | 868 |
| 18-3   | 電位        | 871 |
| 18-3-1 | 電位與電場的關係  | 872 |
| 18-3-2 | 庫侖電位      | 874 |
| 18-3-3 | 電雙極       | 875 |
| 18-3-4 | 線電荷分佈     | 880 |
| 18-3-5 | 空間區域電荷分佈  | 885 |

|                   |     |
|-------------------|-----|
| 18-3-6 等位面 .....  | 891 |
| 習題二 29—54 題 ..... | 892 |

## 第十九章 電容、極化和電能

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| <b>19-1 容電器 .....</b>       | 896 |
| 19-1-1 電容 .....             | 896 |
| 19-1-2 電容的聯結 .....          | 897 |
| 19-1-3 平行板容電器 .....         | 899 |
| 19-1-4 柱形容電器 .....          | 902 |
| 19-1-5 球形容電器 .....          | 903 |
| <b>19-2 極化 .....</b>        | 904 |
| 19-2-1 電介體對電容的影響和介電常數 ..... | 904 |
| 19-2-2 極化的由來 .....          | 905 |
| 19-2-3 極化向量和電位移向量 .....     | 910 |
| 19-2-4 高斯定律 .....           | 911 |
| <b>19-3 電能 .....</b>        | 918 |
| 19-3-1 容電器貯存的電能 .....       | 918 |
| 19-3-2 多點電荷系統之電能 .....      | 919 |
| 19-3-3 用電場表電能 .....         | 921 |
| 習題 1—25 題 .....             | 925 |

## 第二十章 電流和電路

|                      |     |
|----------------------|-----|
| <b>20-1 電流 .....</b> | 928 |
| 20-1-1 電流的量度 .....   | 928 |
| 20-1-2 電流的生成 .....   | 929 |
| 20-1-3 直流電與交流電 ..... | 930 |
| 20-1-4 電功率 .....     | 931 |
| <b>20-2 電阻 .....</b> | 932 |
| 20-2-1 歐姆定律 .....    | 933 |

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| 20-2-2 焦耳定律 .....     | 934 |
| 20-2-3 電阻率和傳導係數 ..... | 935 |
| 20-2-4 電阻的聯結 .....    | 938 |
| 習題一 1—24 題 .....      | 940 |

## 20-3 電流密度與連續性方程式

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| 20-3-1 電流密度 .....       | 943 |
| 20-3-2 電流密度與電場的關係 ..... | 944 |
| 20-3-3 電阻的由來 .....      | 945 |
| 20-3-4 連續性方程式 .....     | 947 |
| 習題二 25—29 題 .....       | 949 |

## 20-4 電池

|                    |     |
|--------------------|-----|
| 20-4-1 電動勢 .....   | 950 |
| 20-4-2 放電 .....    | 950 |
| 20-4-3 充電 .....    | 951 |
| 20-4-4 電池的聯結 ..... | 952 |
| 20-4-5 電池的構造 ..... | 953 |
| 20-4-6 電池的原理 ..... | 953 |

## 20-5 電路

|                      |     |
|----------------------|-----|
| 20-5-1 單迴路電路 .....   | 961 |
| 20-5-2 多迴路電路 .....   | 963 |
| 20-5-3 惠司同電橋 .....   | 964 |
| 20-5-4 電位計 .....     | 966 |
| 20-5-5 RC - 電路 ..... | 966 |
| 習題二 30—50 題 .....    | 969 |

## 第二十一章 磁力、磁場和物質的磁性

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| <b>21-1 磁、磁力和磁場 .....</b> | 972 |
| 21-1-1 什麼是磁？ .....        | 972 |
| 21-1-2 磁場的量度 .....        | 973 |

|        |                     |      |
|--------|---------------------|------|
| 21-1-3 | 哈耳效應                | 974  |
| 21-1-4 | 環行的電荷               | 978  |
| 21-1-5 | 迴旋加速器               | 982  |
| 21-1-6 | 電子之電荷、質量比之測量——湯木生實驗 | 984  |
| 21-1-7 | 磁極和極強               | 986  |
| 21-1-8 | 一條形磁鐵在一均勻磁場中所受的磁力   | 987  |
| 21-1-9 | 磁極的成對性              | 988  |
| 21-2   | 載流導體在磁場中所受的磁力       | 988  |
| 21-2-1 | 載流線圈所受的磁力           | 991  |
| 21-2-2 | 磁場的測定               | 993  |
| 21-2-3 | 電流計                 | 995  |
| 21-2-4 | 馬達                  | 998  |
| 習題一    | 1—36題               | 998  |
| 21-3   | 磁鐵所生的磁場             | 1004 |
| 21-3-1 | 庫侖的磁力定律             | 1004 |
| 21-3-2 | 一條形磁鐵所生的磁場          | 1006 |
| 21-3-3 | 磁力線                 | 1007 |
| 21-3-4 | 磁通量                 | 1008 |
| 21-3-5 | 磁的高斯定律              | 1008 |
| 21-4   | 電流所生的磁場             | 1010 |
| 21-4-1 | 安培定律                | 1010 |
| 21-4-2 | 二個平行的長直載流導體         | 1018 |
| 21-4-3 | 螺旋管的磁場              | 1021 |
| 21-4-4 | 環式線圈的磁場             | 1023 |
| 21-4-5 | 必歐·沙伐定律             | 1024 |
| 21-4-6 | 環電流所生之磁場            | 1026 |
| 習題二    | 37—56題              | 1031 |
| 21-5   | 物質的磁性               | 1033 |
| 21-5-1 | 介質對磁場的影響、磁導率和相對磁導率  | 1033 |



|                       |                        |      |
|-----------------------|------------------------|------|
| 21-5-2                | 磁激發和磁化向量               | 1035 |
| 21-5-3                | 物質的磁化                  | 1036 |
| 21-5-4                | 安培定律                   | 1038 |
| 21-5-5                | 順磁物質、鐵磁物質和抗磁物質         | 1042 |
| 習題三                   | 56—74題                 | 1048 |
| <b>第二十二章 電和磁的交互作用</b> |                        |      |
| 22-1                  | 感應電流                   | 1050 |
| 22-1-1                | 感應電流的產生                | 1050 |
| 22-1-2                | 感應電動勢與 <u>法拉第</u> 感應定律 | 1054 |
| 22-1-3                | <u>楞次</u> 定律           | 1055 |
| 22-1-4                | 發電機                    | 1061 |
| 22-2                  | 感應圈                    | 1064 |
| 22-2-1                | 電感                     | 1064 |
| 22-2-2                | 感應圈所貯存的能量——磁能          | 1068 |
| 22-2-3                | 電感、電阻電路或LR電路           | 1071 |
| 22-2-4                | 互感應                    | 1075 |
| 22-2-5                | 多電流系統之磁能               | 1076 |
| 22-2-6                | 變壓器                    | 1077 |
| 習題一                   | 1—43題                  | 1080 |
| 22-3                  | 感應電場和感應磁場              | 1085 |
| 22-3-1                | 感應電動勢與感應電場的關係          | 1086 |
| 22-3-2                | 感應電場與 <u>法拉第</u> 感應定律  | 1087 |
| 22-3-3                | 位移電流                   | 1090 |
| 22-3-4                | 感應磁場與 <u>安培</u> 定律     | 1093 |
| 22-4                  | 電磁波                    | 1095 |
| 22-4-1                | 電磁波的傳播                 | 1095 |
| 22-4-2                | 電磁能和 <u>坡印廷</u> 向量     | 1098 |
| 22-4-3                | 電磁振盪                   | 1099 |



|             |           |      |
|-------------|-----------|------|
| 22-4-4      | 電磁波的發射和接收 | 1103 |
| 習題二 44-61 題 |           | 1104 |

## 第二十三章 交流電路

|             |           |      |
|-------------|-----------|------|
| <b>23-1</b> | 有效電流和有效電壓 | 1107 |
| <b>23-2</b> | 單迴路電路     | 1109 |
| 23-2-1      | 電抗        | 1112 |
| 23-2-2      | 相差        | 1113 |
| 23-2-3      | 輸電功率      | 1114 |
| 23-2-4      | 功率因素      | 1114 |
| 23-2-5      | 感應電路      | 1115 |
| 23-2-6      | 電容電路      | 1116 |
| 23-2-7      | 阻尼振盪      | 1117 |
| 23-2-8      | 強迫阻尼振盪    | 1121 |
| 習題一 1-20 題  |           | 1127 |
| <b>23-3</b> | 多迴路電路     | 1129 |
| <b>23-4</b> | 偶合振盪電路    | 1133 |
| <b>23-5</b> | 交流電錶      | 1138 |
| 23-5-1      | 交流電流計     | 1138 |
| 23-5-2      | 瓦特計       | 1139 |
| 習題二 21-28 題 |           | 1140 |